



$$\begin{cases} I_1 = I_{R1} + I_a + I_{R2} \\ I_2 = I_{R3} + I_b - I_{R2} \end{cases} \quad \begin{cases} I_{R1} = \frac{V_1}{R_1} \\ I_{R2} = \frac{V_1 - V_2}{R_2} \\ I_{R3} = \frac{V_2}{R_3} \end{cases}$$

$\{V_2 = -V_1 \quad I_a = -I_b\}$ por la configuración del transformador.

$$\begin{cases} I_1 = \frac{V_1}{R_1} + I_a + \frac{2V_1}{R_2} \\ I_2 = \frac{-V_1}{R_3} + I_a - \frac{2V_1}{R_2} \end{cases}$$

$$1 + \frac{4}{2} + \frac{1}{3} = \frac{6+12+2}{6} = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$$

$$\underline{I_2 = 0} \rightarrow I_a = V_1 \left(\frac{1}{R_3} + \frac{2}{R_2} \right) \rightarrow I_1 = V_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{2}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{2}{R_2} \right) = V_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{4}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} = \frac{3}{10} \quad Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} = \frac{-V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} = -\frac{3}{10}$$

$$\underline{I_1 = 0} \rightarrow I_a = -V_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{2}{R_2} \right) \rightarrow I_2 = -V_1 \left(\frac{1}{R_3} + \frac{2}{R_2} + \frac{1}{R_1} + \frac{2}{R_2} \right) = -V_1 \cdot \frac{10}{3} = V_2 \cdot \frac{10}{3}$$

$$Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} = \frac{3}{10} \quad Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} = \frac{-V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} = -\frac{3}{10}$$

$$Z = \frac{3}{10} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$