

$f_p = 40 \text{ kHz}$
 $f_s = 100 \text{ kHz}$
 $\alpha_{\text{MAX}} = 1 \text{ dB}$
 $\alpha_{\text{MIN}} = 30 \text{ dB}$

$\text{LP: } \begin{cases} \omega_p = 1 \\ \omega_s = (f_s/f_p)^{-1} = 4 \end{cases}$

$\text{LP, MP: } \epsilon^2 = 10^{\alpha_{\text{MAX}}/10} - 1 = 0,2589$
 $\alpha_{\text{MIN}} = 10 \log(1 + \epsilon^2 \omega_s^{2N}) \rightarrow N=3: \alpha_{\text{MIN}} = 30,259 \text{ dB}$



$\text{BW, } N=3: T(\phi) = \frac{1}{\phi+1} \cdot \frac{1}{\phi^2 + \phi \cdot 2 \cos(\pi/3) + 1}$
 $\omega_B = \epsilon^{-1/N} = 1,2526$

$\rightarrow \text{Volviendo a M.P: } T(\phi) = \frac{\omega_B}{\phi + \omega_B} \cdot \frac{\omega_B^2}{\phi^2 + \phi \cdot 2 \cos(\pi/3) \cdot \omega_B + \omega_B^2}$


$\text{H.P: } \phi = 1/s \Rightarrow T(s) = \frac{\omega_B}{(1/s) + \omega_B} \cdot \frac{\omega_B^2}{(1/s)^2 + (1/s) \cdot 2 \cos(\pi/3) \cdot \omega_B + \omega_B^2} = \frac{s}{s + \frac{1}{\omega_B}} \cdot \frac{s^2}{s^2 + s \cdot \frac{2 \cos(\pi/3)}{\omega_B} + (\frac{1}{\omega_B})^2}$

$\text{Desnormalización: } s = \frac{s}{\omega_p} \rightarrow \omega_p = 2\pi f_p = 251,327 \text{ Krad/s}$

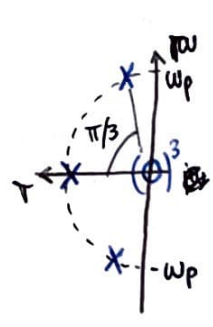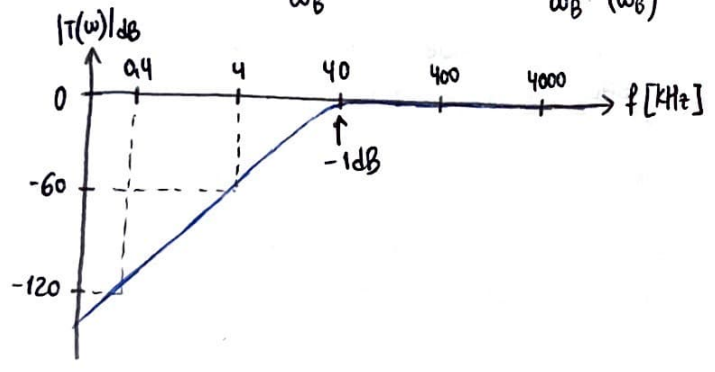
$\hookrightarrow T(s) = \frac{s}{s + \frac{\omega_p}{\omega_B}} \cdot \frac{s^2}{s^2 + s \cdot 2 \cos(\pi/3) \cdot \frac{\omega_p}{\omega_B} + (\frac{\omega_p}{\omega_B})^2} = \frac{s}{s + 200,644 \cdot 10^3} \cdot \frac{s^2}{s^2 + s \cdot 200,644 \cdot 10^3 + 40,259 \cdot 10^9}$



Posa Altos

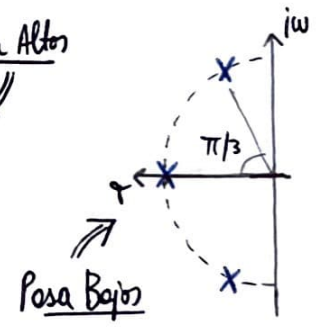


Posa Bajos

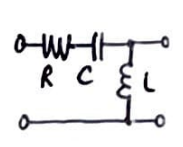


$T(s) = \frac{SL}{SL + R + 1/sC} = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} = \frac{s^2}{s^2 + s \cdot \frac{2 \cos(\pi/3)}{\omega_B} + (\frac{1}{\omega_B})^2}$

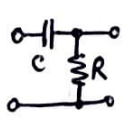$\begin{cases} \frac{R}{L} = \frac{1}{\omega_B} \Rightarrow R=1; L=\omega_B \\ \omega_B^2 = LC \Rightarrow C=\omega_B \end{cases}$



$T(s) = \frac{R}{R + 1/sC} = \frac{s}{s + 1/RC} = \frac{s}{s + 1/\omega_B} \rightarrow \omega_B = RC \Rightarrow R=1; C=\omega_B$

\Rightarrow Circuito normalizado:

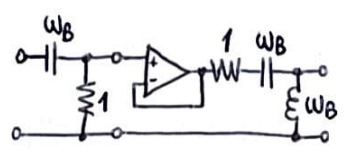

$\text{GIC: } Z_i = \frac{Y_2 Y_4}{Y_1 Y_3 Y_5} \rightsquigarrow Y_2 = \phi C \text{ con } C = \omega_B \text{ (Busca reemplazar } Z_L = \phi \omega_B) \rightarrow \text{Resto de las admitancias } G=1$

